

Первый шаг в цифровой схемотехнике и языке описания аппаратуры SystemVerilog

Дмитрий Смехов

- Школа синтеза цифровых схем

<https://youtube.com/@user-nh3su7wd6e>

- <https://github.com/yuri-panchul/basics-graphics-music>

- HDL, RTL and FPGA

<https://bit.ly/2022-08-01-verilog-1-bishkek-yuri-panchul>

Модель OSI

Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

Упрощённая модель

Структура

Устройство
Печатная плата
Микроархитектура
Физическая микроэлектроника

Поведение


Application
Протоколы взаимодействия
Микроархитектура
Физическая микроэлектроника

Цифровая или Аналоговая схема


Первый уровень разделения

- цифровая схемотехника
- аналоговая схемотехника

Аналоговая схема

 


Цифровая схема

 


Двоичный код: 0 или 1

Троичный код: -1, 0, +1


Выходной каскад цифровой схемы

 



Формирование 1

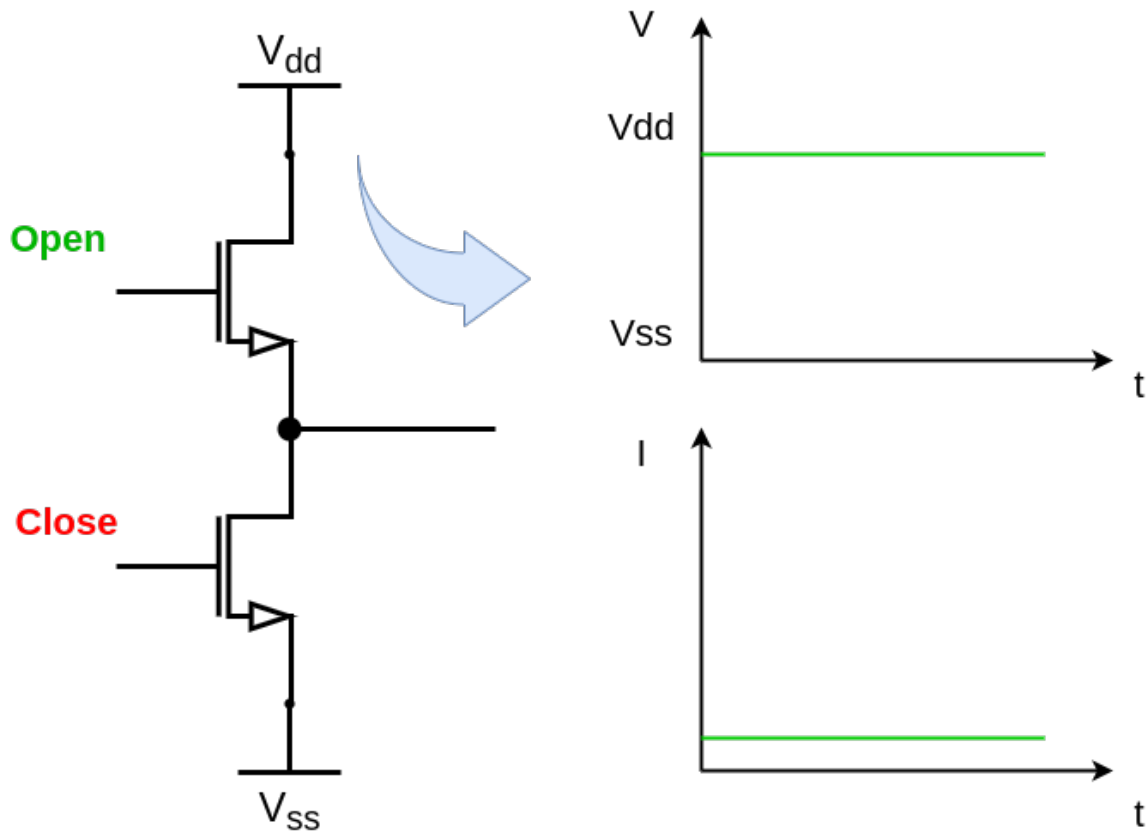

Формирование 0

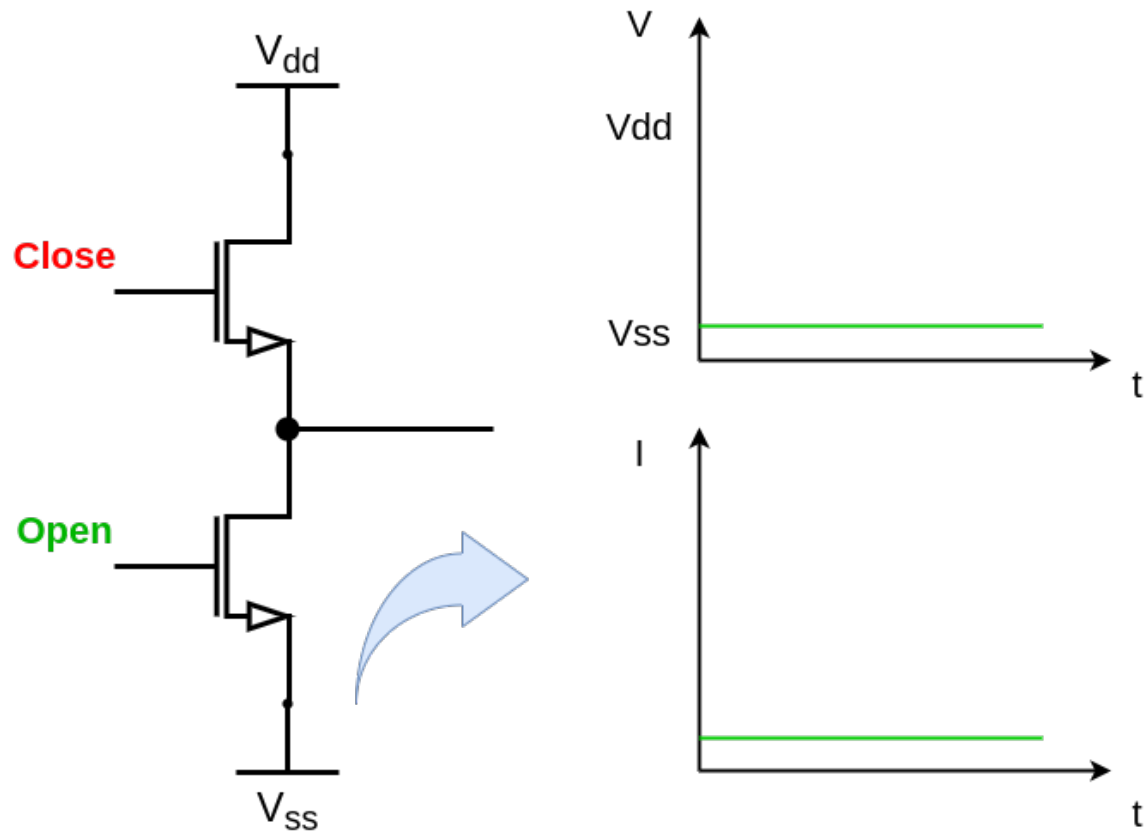

Переход между 0 и 1

  



Базис И, ИЛИ, НЕ

Логическое И

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




Логическое ИЛИ

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




Логическое НЕ

A	C
0	1
1	0

 

D-триггер

 


Логическое И


D	S	R	C	Q	QB
X	X	1	X	0	1
X	1	0	X	1	0
0	0	0	R	0	1
1	0	0	R	1	0

Фронт сигнала.
Переход из 0 в 1.


D-триггер — фиксация данных

 

Синхронные схемы

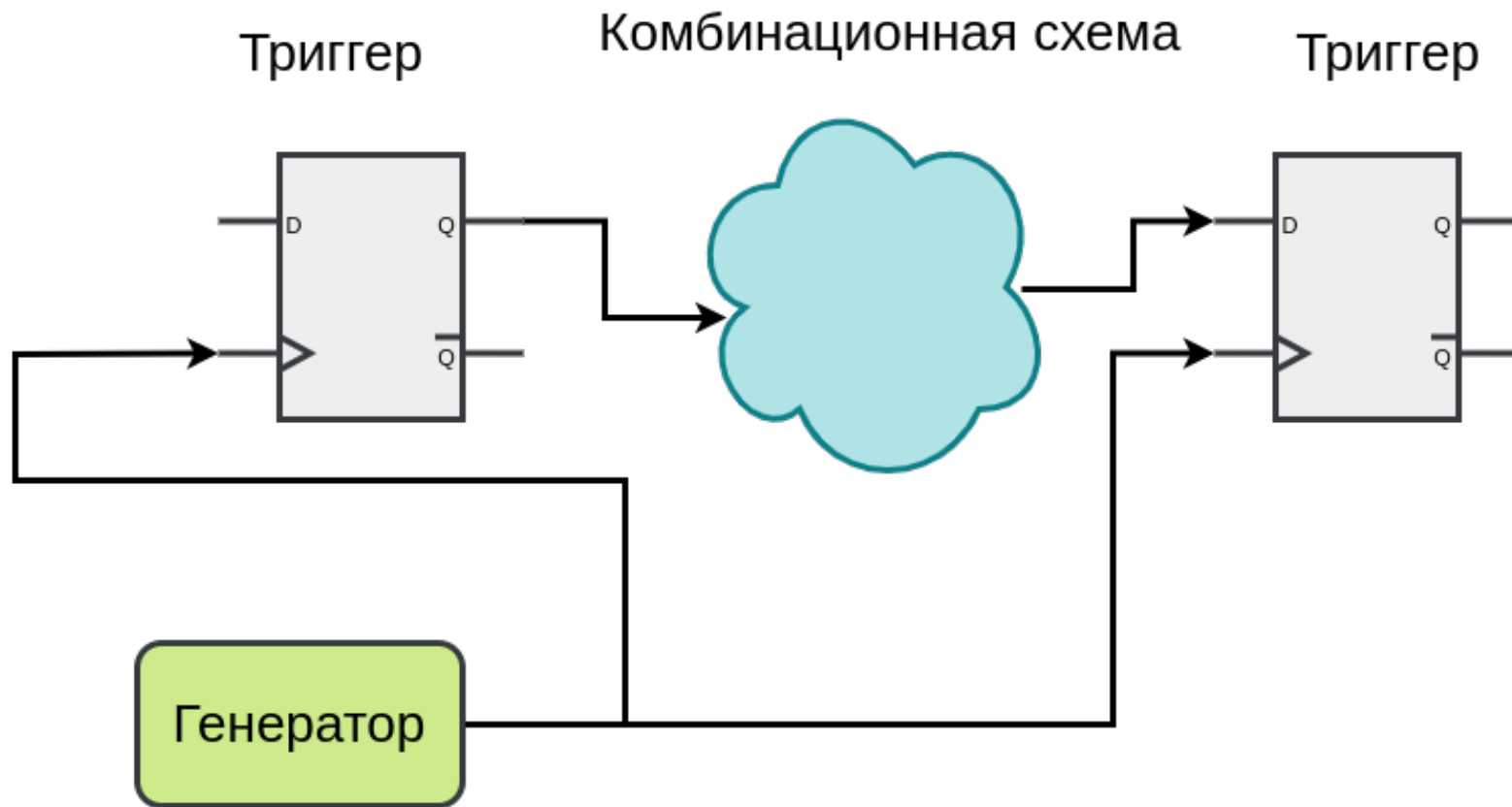

Временная диаграмма

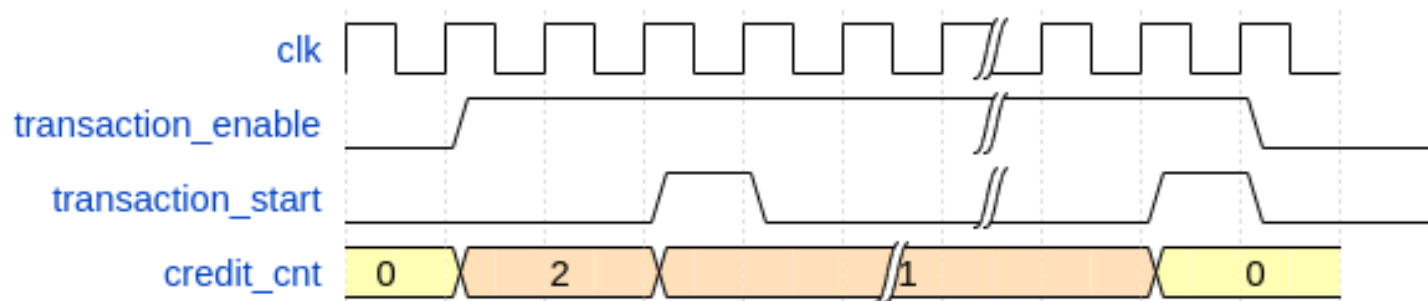

- VHDL - основан на языке ADA
- Verilog
- SystemVerilog - основан на Verilog,
- А также другие
 - Chisel
 - C++ (Catapult, Vivado HLS)
 - C# (Quokka)
 - MATLAB HDL-Coder
 - Labview

Создан на основе следующих языков:

- Verilog
- Superlog - сложные типы данных
- HVL — объектно-ориентированность
- PSL - SystemVerilog Assertions

Где можно посмотреть:

- <https://www.chipverify.com/systemverilog/systemverilog-tutorial>
- ChatGPT

```
module my_and2 (  
    input  wire a, // входной сигнал  
    input  wire b,  
    output wire c  // выходной сигнал  
);  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```

```
module my_and3 (  
    input  wire [2:0] a, // шина из трёх сигналов (это не массив)  
    output wire      c  // выходной сигнал  
);  
  
logic    tmp;  
  
my_and2  inst_0  
(  
    .a    ( a[0] ),  
    .b    ( a[1] ),  
    .c    ( tmp )  
);  
  
assign  c = tmp & a[2];  
  
endmodule
```

```
module my_and3 (  
    input  wire [2:0] a, // шина из трёх сигналов (это не массив)  
    output wire      c  // выходной сигнал  
);  
  
logic    tmp;  
  
my_and2  inst_0  
(  
    .a    ( a[0] ),  
    .b    ( a[1] )  
    .c    ( tmp_with_error )  
);  
  
assign  c = tmp & a[2];  
  
endmodule
```

```
assign c2 = c1 & a3;  
assign c1 = a1 & a2;
```

```
always_comb begin
```

```
    c3 = a1 & a2;  
    c4 = c3 & a3
```

```
end
```

```
always_ff @(posedge clk) begin
```

```
    c5 <= #1 a1 & a2  
    c6 <= #1 c5 & a3
```

```
    c7 <= #1 a1 & a2 & a3
```

```
end
```

Если поменять
порядок строк,
то результат
изменится

Особенности:

#1 - это задержка на одну условную единицу

<= НЕ блокирующее присваивание

= Блокирующее присваивание

Значения c2 и c4 совпадают

Значение c7 отстаёт на такт от c2

Значение c6 НЕ совпадает с c2 и c7

```
logic      a, b, c, d;  
logic [3:0] gr_0, gr_1;  
  
assign gr_0 = { a, b, c, d };  
  
assign { a, b, c, d } = gr_1;
```



- Расположение
~/projects/basics-graphics-music/01_and_or_not_xor_de_morgan
- Подготовка
 - открыть терминал
 - перейти в 01_and_or_not_xor_de_morgan/scripts
 - выполнить ./prepare_public_package.bash
- Выполнение
 - Запустить Visual Studio Code, выбрать каталог
 -
 - Определить значения при котором загораются светодиоды
 - Определить значения которые возвращают кнопку
 - Выполнить упражнения